
تمرین: دیاگرام زمانی مشابهی برای مدار زیر ترسیم کنید.

(نکته: تاخیر گیت ها مشابه مدار قبل است)

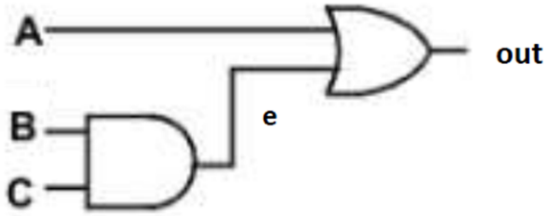

جواب)

Time Units (ns)	*ABC*	*E* OUT
0	000	0 0
5	000	0 0
10	111	0 0
14	111	0 1
15	111	1 1
20	100	1 1
25	100	0 1
30	100	0 1
40	100	0 1

